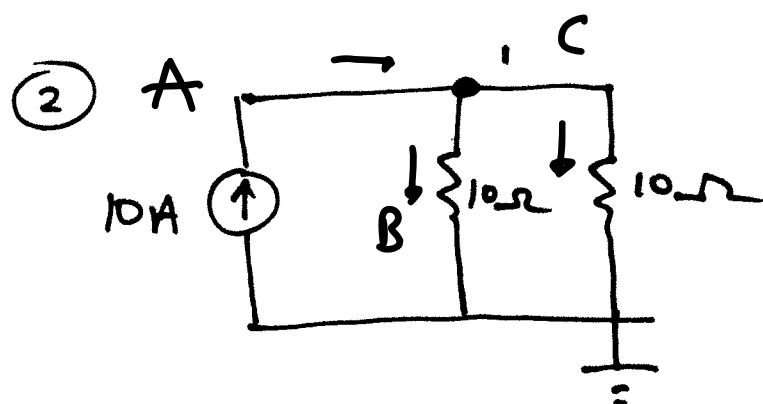



	J	R	E
A	0	10	10
B	0	10	0

$$\begin{matrix} & 0 & 1 \\ A & 1 & -1 \\ B & -1 & 1 \end{matrix} \rightarrow [1-1]$$




	J	R	E
A	-10	0	0
B	0	10	0
C	0	10	0

$$v_1 = 50V$$

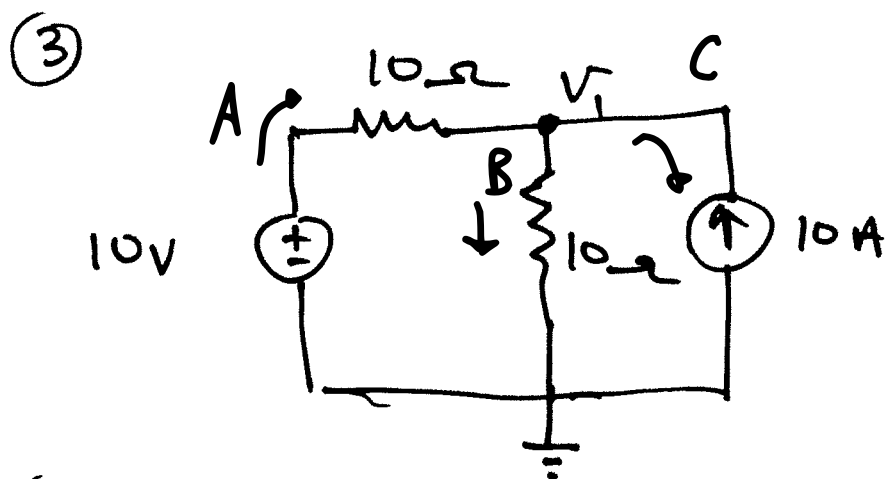

	J	R	E
A	0	10	10
B	0	10	0
C	10	0	0

$$v_1 = 55V$$

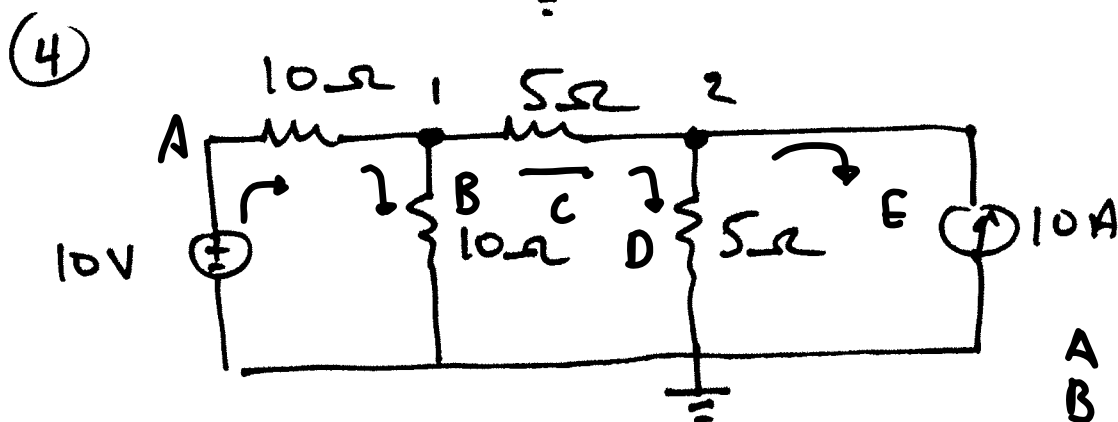


	J	R	E
A	0	10	10
B	0	10	0
C	0	5	0
D	0	5	0
E	10	0	0

$$v_1 = 20V$$

$$v_2 = 35V$$

(5)

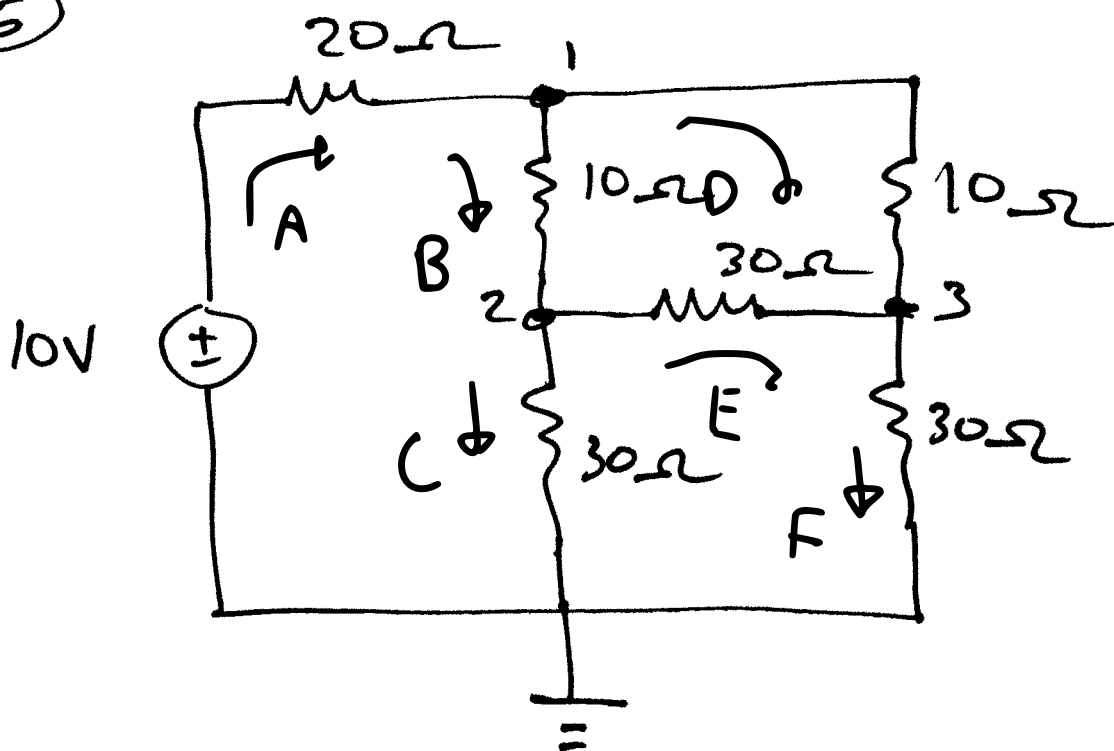

$$\begin{aligned} V_1 &= 5V \\ V_2 &= 3.75V \\ V_3 &= 3.75V \end{aligned}$$

	J	R	E
A	0	20	10
B	0	10	0
C	0	30	0
D	0	10	0
E	0	20	0
F	0	30	0